
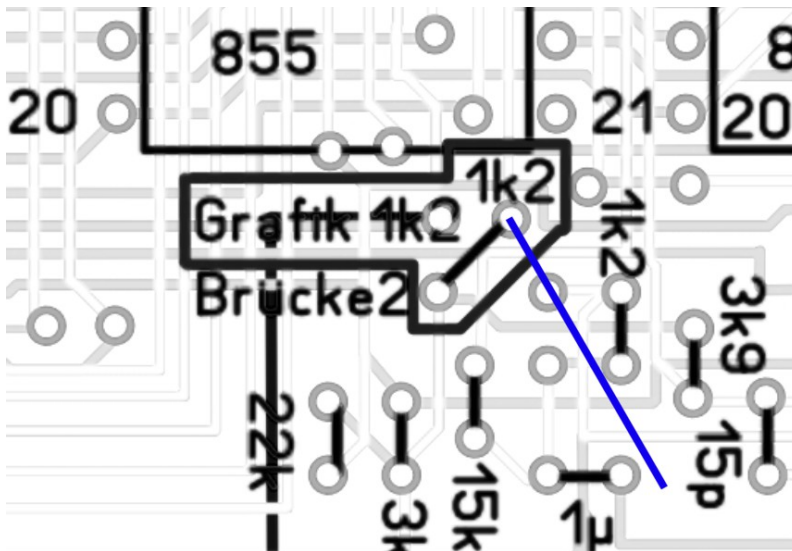


Grafiktaste am LLC2

Im Zusammenhang mit CPL und dessen „BREAK“-Modus wird die Grafiktaste benötigt. In der originalen Anleitung zum LLC2 ist die Grafiktaste nicht vorgesehen.

So kann sie aktiviert werden:

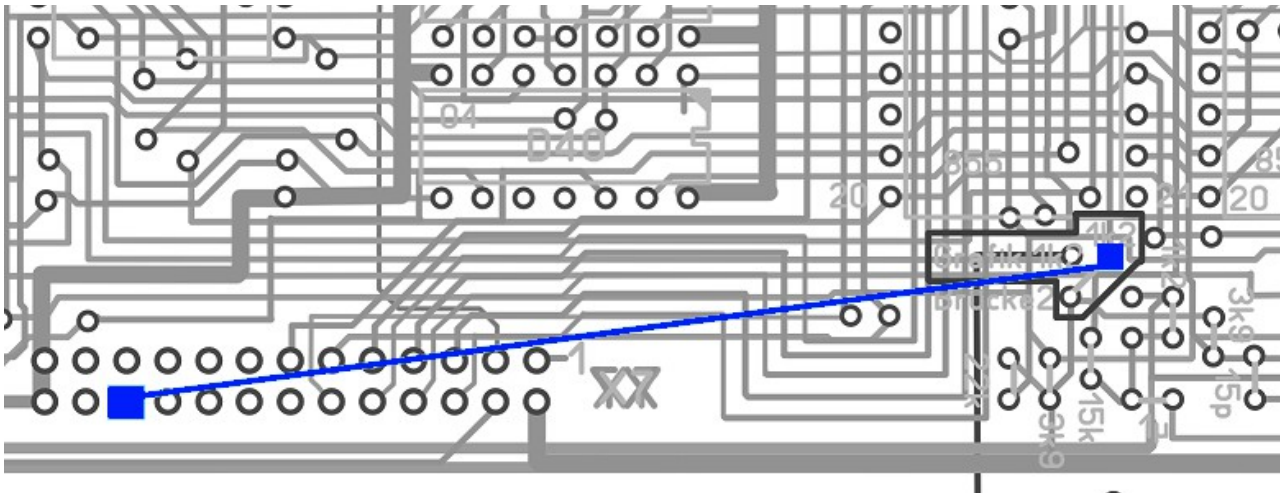Der PS/2-Tastaturadapter stellt am Tastatur-Steckverbinder X7 bereits das Grafiktastensignal zur Verfügung. Um es auch zu nutzen, bedarf es lediglich einer zusätzlichen Drahtverbindung von X7/Pin22 an PIO1/B2:



Günstiger Abgriffpunkt ist exakt auch die Stelle, an welcher der 1k2-Widerstand nachzurüsten ist, wenn mit dem Monitor 10.3 gearbeitet werden soll.

Nun kann die „Grafiktaste“ benutzt werden. Unter Verwendung der originalen Programmierung des PS/2-Tastaturadapters passiert das mit der Taste

Numlock

Die Numlock-LED der Tastatur leuchtet, wenn die Grafik-Eingabe eingeschaltet ist.